

設計方法

因為這次作業的組合邏輯是四個輸入傳到五個輸出，所以我電路設計上做一個 map 紀錄傳送情形，再判斷各個輸出的 condition，接著透過 priority mux 去決定資料傳送到哪個對應的輸出，並同時將對應的 ack 訊號拉起來。

我追求更好 performance 使用的技巧為簡化 condition 那邊的組合邏輯，先將 map 當中去到相同輸出的訊號加起來，代表有 n (介於 0 到 4) 個輸入想去那個輸出，若 sum 起來的值小於等於 2 就讓 condition 等於 sum，反之則直接給值 10_2 。


```

98  always_comb begin
99      //dest0
100     //out_n0[17:16] = 2'b00;
101     if (sum_out0 < 2) begin
102         out_n0[17:16] = sum_out0;
103     end
104     else begin
105         out_n0[17:16] = 2'b10;
106     end


```

Block diagram (mapping, sum, condition, data & ack)


mapping

 


sum

 

condition

 

Data & ack

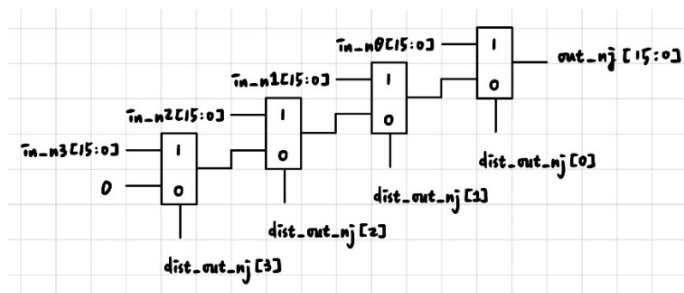

心得

這次 HW 讓我練習實現簡單的組合邏。我覺得以 cell-based design 來說，有良好的 coding style 正確寫出電路跑完模擬只是基本，關鍵在於如何將逐條的 spec 透過反覆思考想出電路架構，和該如何優化電路 performance。

這次組合邏輯電路多為平行化操作，也不太會用到太複雜的演算法，在壓面積方面的效果有限。